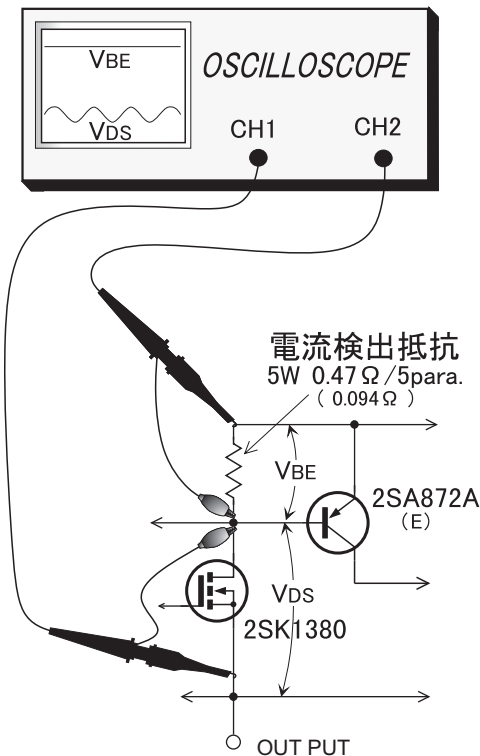


[図17] 定電流電源の動作測定



$$Z = \frac{\Delta V_{DS} \cdot R}{\Delta V_{BE}}$$

Z : 定電流源のインピーダンス

R : 電流検出抵抗